Національний університет "Львівська політехніка" Кафедра ІКТА

Звіт

про виконання лабораторної роботи №3

"Вивчення процесів заряджання і розряджання конденсатора через опір"

Виконав
студент групи ПЗ-11
Солтисюк Дмитро
Андрійович
Перевірив

Кошуба Андрій Іванович

Мета роботи: вивчення процесів заряджання і розряджання конденсатора через опір.

Прилади і обладнання: Конденсатор, опір, мікроамперметр, вольтметр і секундомір.

Таблиці результатів вимірювання:

t, c	$I_{3} \cdot 10^{-6}A$	$I_p \cdot 10^{-6} A$	$q_{_3} \cdot 10^{-6}$ Кл	$q_p \cdot 10^{-6}$ Кл	$\ln \ln \left(\frac{I_0}{I_p}\right)$
0	65	58	0	210	0
3	40	35	3.8	126.7	0.5
6	20	19	6.9	68.8	1.1
9	10	9.5	8.5	34.4	1.8
12	7	5.5	8.9	19.9	2.4
15	4	4	9.4	14.5	2.7
18	3	2.5	9.5	9.1	3.1
21	2.5	1	9.6	3.6	4.1
24	1.5	0.5	9.8	1.8	4.8
27	1	0.25	9.8	0.9	5.4
30	0.5	0	9.9	0	-

U_{C_0} , B	ε, Β	$C \cdot 10^{-6} \Phi$	τ, c	<i>R, k0</i> м	δR, %
23	26	10	5.06	506	5,2

$$\delta R = \left(\frac{\Delta t}{t} + \frac{\Delta C}{C}\right) \cdot 100\% = \left(\frac{0.01}{5.06} + \frac{0.5}{10}\right) \cdot 100\% = 5.2\%$$

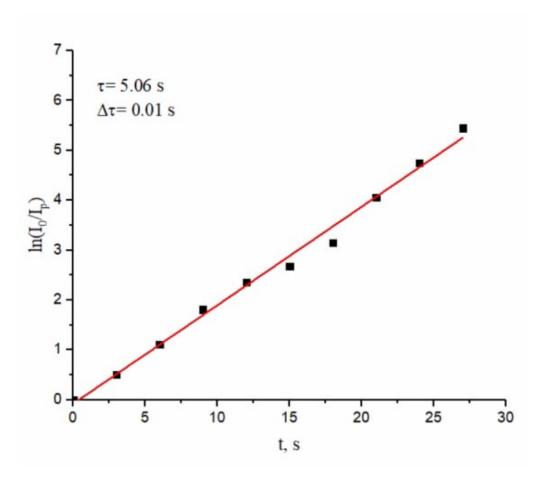


Рис. Крива розряджання конденсатора

Висновок: на даній лабораторній роботі, я вивчив процеси заряджання і розряджання конденсатора через опір, а також навчився користуватись конденсатором, мікроамперметром та вольтметром, складати з них схему та будувати графік на основі отриманих результатів. Повторив правила безпеки при роботі з електричними пристроями.